

NOTAS TÉCNICAS

VOLUME III

Nº 1

PROGRAMADOR PARA MEDIDAS  
DE  
CORRELAÇÃO ANGULAR MODELO PG-1

por

Rubens Torres Carrilho

Colaboração: Alfredo Ventura da Costa

Rubem Pereira Pinto

Affonso Molina

Rio de Janeiro, GB, 15 de dezembro de 1970.

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS

Av. Wenceslau Braz, 71

Rio de Janeiro

BRASIL

1970

## PROGRAMADOR PARA MEDIDAS DE CORRELAÇÃO ANGULAR MODELO PG-1 - CBPF

### 1. INTRODUÇÃO

O programador PG1-CBPF se destina a automatizar a coleta e o registro de dados relativos às medidas de Correlação Angular gama-gama, realizadas por detetores dispostos segundo ângulos diferentes em relação a uma direção de referência da amostra.

Para cumprir tais finalidades o programador deverá executar as seguintes operações:

1 - Fixar o tempo durante o qual deverão ser colhidos os dados, para posterior registro, do detetor principal, de um dos detetores secundários e das coincidências tríplices ocorridas neste período.

2 - Selecionar a ordem segundo a qual deverão ser colhidos os dados, em cada período, do detetor principal e de um dos detetores secundários, juntamente com as coincidências.

3 - Memorizar, ao fim de cada período de coleta de dados, as contagens obtidas nos contadores do detetor principal, do secundário e das coincidências, empregando para isso não só as saídas em código BCD dos contadores, como também levando suas contagens a matrizes de diodos, nas quais serão formados os circuitos lógicos que permitirão, posteriormente o seu registro.

4 - Bloquear, temporariamente, ao fim de cada período, os pré-amplificados dos detetores principal e secundário, a fim de permitir:

- registrar as informações;
- trocar, numa sequência determinada, os detetores secundários, preparando assim a coleta de dados do período seguinte.

5 - Ligar o motor de Perfuradora Tally alguns segundos antes do comando do registro, para que este se processe com o motor em regime permanente.

6 - Executar o comando de saída em série dos dados memorizados, em código BCD, de sorte que o registro se processe dentro de uma ordem sistemática (dados do detetor principal, do secundário e das coincidências) e de acordo com a sequência numérica decrescente de cada um dos dados memorizados.

7 - Introduzir, por meio de codificadores, os comandos necessários às perfurações do zero, do espaço entre cada contagem (fim de palavra) e da paridade, exigidos para posterior entrada na fita no Computador IBM-1620.

8 - Executar as seguintes operações:

- Início do registro;
- fim do registro.

Após esta operação:

- desligamento do motor da Tally;
- apagamento das memórias;
- religação do cronômetro para iniciar novo período de coleta de dados.

## 2. FUNCIONAMENTO GERAL (Ver Diagrama Bloco)

Para estudarmos o funcionamento do programador, devemos fazê-lo através do exame de seus dois períodos principais de operação:

- período de coleta de dados;
- período de registro.

### 2a) Período de coleta de dados

Normalmente, o pré amplificador principal e um dos pré amplificadores secundários estão desinibidos. Este estado de desinibição é assegurado pela ausência do pulso  $PA_o$ .

A presença de  $PA_o$  inibe diretamente o pré-amplificador principal e, através do circuito de Seleção dos Pré-Amplificadores Secundários, o Pré-amplificador secundário caracterizado pelo estado do Scaler A.

Nessas condições, os contadores do pré-principal, do pré-secundário e das coincidências estarão realizando a contagem dos pulsos recebidos, os quais vão sendo memorizados e transmitidos às matrizes de diodos.

### 2b) Período de registro

Ao fim do tempo selecionado para coleta de dados, efetuado por uma chave no painel, o Cronômetro envia um pulso positivo que vai ter ao Formador de Pulses, constituído por um "Schmitt Trigger". O Schmitt muda o estado do flip flop de Comando do Motor da Tally, e dá início ao período transitório (5 segundos) do Univibrador de Retardo. Ao fim desse período transitório e por conseguinte, já com o motor sob regime permanente, é iniciado o período de registro. A frente de onda positiva do univibrador dá como consequência as seguintes operações:

- Mudança de estado do Scaler "A" e, consequentemente, a troca, para o próximo período de coleta de dados, do pré-secundário.
- Mudança de estado do flip-flop do inibidor, com a formação correspondente dos pulsos  $P_A$  e  $\overline{P_A}$ .

$P_A$  inibe o pré-amplificador principal e qualquer dos secundários selecionados pelo Scaler "A", ao ser aplicado na Seleção dos Pré.  $P_A$  ainda muda o estado do flip-flop do Comando para Registro, permitindo através do pulso N, nêle formado, que se abra o Bloqueio dos Pulsos de Registro. Nessas condições o multivibrador dos Pulsos de Registro comanda a formação dos pulsos  $P_1$ , formados no univibrador constituído por  $T_{18}$  e  $T_{19}$ , e dos pulsos P, obtidos no univibrador composto por  $T_{21}$  e  $T_{22}$ .

Os pulsos P e  $P_1$  têm mesma duração (5 ms) e mesma frequência, porém estão defazados entre si de meio período. Os pulsos  $P_1$  se destinam ao comando do deslizamento da fita, durante os intervalos de não perfuração, a fim de permitir o espaçamento entre as perfurações; os pulsos P fixam o tempo de perfuração de cada linha da fita e iniciam o processo de seleção das contagens existentes nas Matrizes de Diodos, através dos Scaler "C" (divisor por 6) e "B" (divisor por 3). Os diferentes estados de "Q" indicam a ordem numérica em que o registro está se processando e os de B qual o contador (principal, secundário ou coincidências) que o está fornecendo.

As contagens extraídas das matrizes são enviadas ao Codificador BCD que as separa, dentro desse código, e as envia ao Comando da Perfuradora e Codificador do Computador, que além de estabelecer o código de perfuração para o zero, o espaço e a paridade, de acordo com o código do Computador IBM-1620, fixa também o tempo necessário para a perfuração (através de P) de cada linha da fita, bem como o espaçamento entre cada linha (pulsos  $P_1$ ).

Quando o Scaler "B" volta a zero, ao fim do 18º pulso P, indicando o fim do registro de dados, é formado, através do Reset Automático, um pulso positivo que exerce as seguintes funções:

- bloqueio dos pulsos para Registro, por intermédio do "flip-flop" do Comando para Registro;
- apagamento das contagens das memórias dos contadores;
- reinício da operação do Cronômetro (Partida Automática);
- mudança de estado dos "flip-flops" do Inibidor.

A modificação do estado dos "flip-flops" do Inibidor, por sua vez, acarreta as seguintes operações:

- através de  $\overline{PA}_o$ , a parada do motor da perfuradora;
- através de  $PA_o$ , a desinibição do pré-principal e também a do novo pré - secundário selecionado pelo Scaler "A".

Nessas condições tem início um novo período de coleta de dados, em tudo idêntica ao anterior, com exceção apenas da introdução de um novo pré-amplificador secundário no lugar do anterior.

### FUNCIONAMENTO DO PROGRAMADOR PG-1

#### 1. CIRCUITO DO CRONÔMETRO (Plaqueta L)

O cronômetro é constituído pelos transistores T97, T99 e T100 e pelo transistor de efeito de campo T98.

Dependendo da posição da chave de ligação dos capacitores do cronômetro , poderemos obter tempos de 20, 40 ou 60 minutos, aproximadamente, para a seleção de dados. T97 e T100 formam basicamente um univibrador, no qual é introduzido um elemento isolador de alta impedância T98, a fim de permitir durações muito longas do univibrador, e um outro de disparo T99.

Em condições de repouso, T99 e T100 estão cortados, enquanto T97 e T98 conduzem. Ao se dar o início de operação do programador, através do aperto manual do botão de reset do scaler B, é jogado, na base do transistor T99 , um pulso positivo que o faz conduzir, na saturação. Em consequência, seu coletor aproxima-se da tensão de terra, provocando o corte de T97 e, consequentemente, a condução de T100, iniciando-se o estado transitório do univibrator. Ao fim desse tempo, o conjunto retorna às condições iniciais, só permanecendo até que, após o registro dos dados, o scaler B gera o pulso positivo do reset automático que vai agir sobre a base de T99 o qual reinicia o açãoamento do cronômetro. A partir desse instante, o univibrator passa a funcionar automaticamente, sempre comandado pelo reset automático.

#### SCHMITT PARA COMANDO DO MOTOR E DO RETARDO DO REGISTRO (Plaqueta I)

Os transistores  $T_1$  e  $T_2$  constituem um "Schmitt Trigger" que é acionado pelo pulso positivo de T100 ao ser cortado.

O Schmitt tem por finalidade formar pulsos capazes de comandar o início de operação do motor de perfuradora Tally e disparar o univibrador de retardo do registro de dados.

#### COMANDO DO MOTOR DA TALLY (Plaqueta H)

O comando do motor é exercido pelo "flip-flop" constituído pelos transistores  $T_3$  e  $T_4$  e pelo seguidor de emissor  $T_5$ .

No início da operação, ao se apertar o reset manual do scaler B,  $T_3$  é cortado e  $T_4$  fica saturado, o que implicará em  $T_5$  estar cortado e, em consequência, desoperado o relé de comando do motor.

Ao fim do tempo de operação do cronômetro,  $T_2$  envia um pulso positivo (C) na base de  $T_4$  levando-o ao corte.

Em consequência,  $T_5$  conduz e aciona o relé do motor de Tally, que passa a funcionar.

Ào fim do registro, é gerado, pelo Inibidor do pré-amplificador principal, um pulso positivo  $PA_o$  que aplicado na base de  $T_3$ , muda o estado do flip-flop e, em consequência, corta  $T_5$ .

#### COMANDO DO RETARDO DO REGISTRO (Plaqueta H)

A fim de permitir a entrada em regime do motor da perfuradora, o pulso oriundo de  $T_2$  é retardado, por meio do univibrador constituído por  $T_6$  e  $T_7$ , em cerca de cinco segundos. Para impedir operações anormais do univibrador, o coletor de  $T_7$  está referido ao potencial do emissor (M) de  $T_5$  por meio de um diodo, de sorte que  $T_7$  somente poderá cortar quando  $T_5$  estiver cortado, isto é, quando este último estiver ao nível aproximado de -5,5 volts.

O pulso positivo emitido por  $T_7$  provoca duas ações:

- mudança de estado do scaler de comutação dos pré-amplificadores secundários;
- operação do Inibidor de pré-amplificador principal.

#### SCALER A DE COMUTAÇÃO DOS PRÉ-AMPLIFICADORES SECUNDÁRIOS (Plaqueta G)

O scaler de comutação é um divisor por três, constituído pelos transistores  $T_8$ ,  $T_9$ ,  $T_{10}$  e  $T_{11}$ .

No início da operação, ao se acionar o reset de A, o scaler vai para o estado zero acendendo-se a lâmpada indicadora desse estado no painel, comandada pela condução de  $T_{76}$  (Plaqueta H). O estado zero é traduzido pelo corte de  $T_8$

e  $T_{10}$  e, consequentemente, a possibilidade de operação do pré-amplificador secundário  $PA_1$ . Ao fim do 1º período de coleta de dados, o pulso de  $T_7$  muda o estado do escalímetro para  $T_9$  e  $T_{10}$  cortados e a possibilidade, por conseguinte, da ação de  $PA_2$ . Ao fim do 2º período,  $T_8$  e  $T_{11}$  estarão cortados possibilitando a operação de  $PA_3$ . Ao fim do 3º período o escalímetro volta às condições iniciais, com  $T_8$  e  $T_{10}$  cortados.

As combinações acima obtidas são levadas a coincidir com  $PA_0$ , (na placa H), através dos circuitos lógicos correspondentes.

#### CIRCUITO LÓGICO DE COMANDO DOS PRÉ-AMPLIFICADORES (Placa H)

O circuito lógico para o comando dos pré-amplificadores é constituído pelos diodos de  $D_{19}$  até  $D_{27}$ .

A lógica empregada é a negativa e os diodos de comando de cada amplificador formam circuitos "e" que atuam da seguinte forma:

$$PA_1 = PA_0 \times 1 \times 3 (T_{13} \text{ e } T_8 \text{ e } T_{10})$$

$$PA_2 = PA_0 \times 2 \times 3 (T_{13} \text{ e } T_9 \text{ e } T_{10})$$

$$PA_3 = PA_0 \times 1 \times 4 (T_{13} \text{ e } T_8 \text{ e } T_{11})$$

Para indicar o início da operação, isto é, quando se aperta o reset manual do scaler A, a lâmpada I do painel se acende pela condução de  $T_{76}$ , a qual é comandada pelo circuito "e" constituído por  $D_{28}$  e  $D_{29}$ , cujo circuito lógico é o seguinte:

$$I = 1 \times 3 (T_8 \text{ e } T_{10})$$

#### CIRCUITO INIBIDOR DOS PRÉ-AMPLIFICADORES (Fig. )

O inibidor dos pré-amplificadores é formado por  $T_{109}$  e  $D_{341}$ . Quando, por exemplo,  $PA_0 = "0"$  (nível aproximado de terra), indicando o período de registro o emissor de  $T_{109}$  também estará aproximadamente ao potencial de terra. Como o coletor de  $T_{107}$  é sempre negativo, quer existam ou não pulsos jogados na sua base, o diodo  $D_{341}$  estará conduzindo através da baixa impedância formada pela condução de  $T_{109}$ . Em consequência, a base de  $T_{108}$  não sente qualquer influência dos pulsos recebidos através do coletor de  $T_{107}$ , estando assim inibida a saída de  $T_{108}$ .

Quando  $PA_o = "1"$  (-5,5 volts) indicando o período de coleta de dados, o emissor de  $T_{109}$  estará aproximadamente a esse valor. Nessas condições, o diodo  $D_{341}$  estaria sempre cortado, e, em consequência, os pulsos chegados à base de  $T_{108}$  atingem a saída.

#### INIBIDOR DO PRÉ-AMPLIFICADOR PRINCIPAL (Plaqueta G)

O inibidor é um flip-flop constituído pelos transistores  $T_{12}$  e  $T_{13}$ , tendo como saídas  $PA_o$  e  $\overline{PA}_o$ .

No início da operação, para garantirmos o corte de  $T_{13}$ , acionamos o reset de B o que desinibe o pré-principal, através de uma tensão negativa de 5,5 volts, fornecida pelo coletor de  $T_{13}$  ( $PA_o$ ).

O pulso positivo, oriundo do univibrador de retardo, acarreta o corte de  $T_{12}$  e, em consequência, o bloqueio do pré-principal.

Ao fim do registro, o reset automático de B fornece um pulso positivo, aplicado na base de  $T_{13}$ , que provoca o retorno do flip-flop às condições iniciais.

#### COMANDO PARA O REGISTRO DOS CONTADORES (Plaqueta H)

O comando para registro das contagens é realizado pelos transistores  $T_{101}$ ,  $T_{102}$  e  $T_{103}$ .  $T_{101}$  e  $T_{102}$  constituem um "flip-flop" e  $T_{103}$  um seguidor de emissor.

No início da operação, para garantirmos o corte de  $T_{101}$ , acionamos o reset B. Em consequência,  $T_{102}$  é levado à saturação. Nestas condições o emissor de  $T_{103}$  (N) fica ao potencial de terra, o que bloqueia o registro.

Quando  $T_{13}$  passa do corte (-5,5 volts) à condução, pela ação do univibrador de retardo, este pulso positivo ( $PA_o$ ) é transmitido à base de  $T_{102}$ , levando-o ao corte. Em consequência N fica ao potencial de -5,5 volts, o que permite a operação de registro. Quando esta termina, o reset automático de B, aplicado na base de  $T_{101}$ , leva-o ao corte, restabelecendo as condições iniciais do circuito.

#### GERADOR DE PULSOS DO REGISTRO (Plaqueta K)

É constituído pelos transistores  $T_{14}$ ,  $T_{15}$  e  $T_{16}$ . Os dois primeiros formam uma multivibrador livre de frequência de 50 c/s e  $T_{16}$  é um seguidor de emissor.

A sua função é, durante o período de registro, fornecer pulsos negativos para acionar o Formador de pulsos de Registro.

#### BLOQUEIO DO REGISTRO (Plaqueta K)

É formado pelos diodos  $D_{31}$  e  $D_{32}$  que constituem um circuito tipo "e" em lógica negativa. A sua função é permitir o acionamento de  $T_{17}$ , do Formador de Pulsos de Registro, pelos pulsos negativos oriundos de  $T_{15}$ , do Gerador de Pulso de Registro, quando o potencial de  $N$  for de -5,5 v.

O registro é bloqueado quando  $N$  estiver no potencial de terra o que ocorre durante o tempo de coleta de dados.

#### FORMADOR DOS PULSOS DO REGISTRO

O formador dos pulsos do registro opera quando surge a tensão negativa de 5,5 V em  $N$ , indicando o início do período de registro.

Constituem-no os transistores  $T_{17}$ ,  $T_{18}$ ,  $T_{19}$ ,  $T_{21}$ ,  $T_{22}$  e  $T_{23}$ .  $T_{17}$  é o disparador do univibrador formado por  $T_{18}$  e  $T_{19}$ , responsável pela formação de  $P_1$  (sinal de comando do deslocamento de fita).  $T_{19}$ , por sua vez dispara o univibrator formado por  $T_{21}$  e  $T_{22}$ , responsável por  $P$ , que fixa o tempo de perfuração (5 ms) e aciona a contagem dos scalers B e C, cuja associação em série, permite a divisão dos pulsos do multivibrador livre, enviados no período de registro, por 18. Assim, o tempo de registro será de  $18 \times 1\text{ s} = 360\text{ ms}$ . Ao fim de 18º pulso, o escaler B volta a zero, formando o pulso  $^{50}$  do reset automático, que leva  $N$  ao potencial de terra.

$P$  e  $P_1$  são de mesma duração e frequência, porém defasados de meio período, o que permite o deslocamento da fita comandada por  $P_1$  nos intervalos em que  $P$  não está presente, isto é, nos intervalos de não perfuração.

A fim de impedir operações anormais dos univibradores, durante o intervalo de coleta de dados, os transistores  $T_{19}$  e  $T_{22}$  são referidos, através de diodos, ao nível de  $N$ . Em consequência, os univibradores só poderão operar quando  $N$  é igual à -5,5 volts, isto é período de registro.

#### MATRIZES DE DIODOS (PLAQUETA J) E SCALERS B E C (PLAQUETAS F E E)

As matrizes de diodos, juntamente com os scalers "B" e "C", têm por finalidade estabelecer a ordem de saída dos dados dos contadores dentro de uma sequência fixa (principal, secundário e coincidências) e de acordo com a ordem decrescente dos números neles contidos em código BCD (1248). Assim, o índice de "B" traduz o número do contador e o de "C" a ordem numérica e o espaçamento

a ser dado entre cada contagem, durante a operação de registro.

Cada matriz está ligada às saídas dos diferentes scalers contadores e são constituídas pelos diodos de D<sub>142</sub> a D<sub>253</sub>. As duas primeiras tem possibilidades de efetuar o registro até 99.999 contagens e se destinam aos pré-amplificadores principal e secundário; a terceira ao contador das coincidências e sua capacidade é de 9.999 contagens.

O scaler "C" é um divisor por 6 e, por conseguinte, para cada seis pulsos P nela entrados, o mesmo volta ao estado inicial e transmite um pulso para "B". "B" é um divisor por 3. Em consequência são necessários 18 pulsos P ou 3 retornos de "C" ao estado inicial para que "B" também o faça.

Os estados de "C", caracterizados pelas tensões de coletor de seus três flip-flops, são traduzidos pelos circuitos "e" dos diodos de D<sub>112</sub> a D<sub>129</sub>.

Assim:

$$C_0 = \bar{c}_0 \times \bar{c}_1 \times \bar{c}_2$$

$$C_3 = c_0 \times c_1 \times \bar{c}_2$$

$$C_1 = c_0 \times \bar{c}_1 \times \bar{c}_2$$

$$C_4 = c_0 \times \bar{c}_1 \times c_2$$

$$C_2 = \bar{c}_0 \times c_1 \times \bar{c}_2$$

$$C_5 = c_0 \times \bar{c}_1 \times c_2$$

Os de "B" pelos circuitos "e" dos diodos D<sub>136</sub> a D<sub>141</sub>.

Em consequência:

$$B_0 = \bar{b}_0 \times \bar{b}_1 \quad B_1 = b_0 \times \bar{b}_1 \quad B_2 = \bar{b}_0 \times b_1$$

C<sub>0</sub> destina-se a formar o espaço, C<sub>5</sub> as unidades, C<sub>4</sub> as dezenas, etc. B<sub>0</sub> corresponde às contagens do contador do pré-amplificador principal, B<sub>1</sub> às do secundário e B<sub>2</sub> às das coincidências.

2

A operação do conjunto matrizes-scalers se processa da seguinte forma:

- No início de cada período de coleta de dados, seja pela ação do reset manual de "B", seja pela de seu reset automático, "C" e "B" estarão nas suas condições iniciais traduzidas por C = C<sub>0</sub> e B = B<sub>0</sub>. Como não existem os pulsos P, a perfuradora não poderá funcionar (P fixa também o instante e o tempo de duração de impressão).

Quando o 1º pulso P é lançado na entrada de "C", este vai para o estado C<sub>1</sub> e B permanece em B<sub>0</sub>. Nessas condições, a matriz de diodos terá B<sub>0</sub> e C<sub>1</sub> iguais

a "1" (-5,5 volts). Em consequência, os números em binário (1,2,4 e 8) que estiverem registrados em  $10^5$  do 1º scalar terão condições de ser extraídos da matriz. Para o 2º pulso P, teremos  $B_0$  e  $C_2$  iguais a "1" e, em consequência, poderão ser extraídas as contagens do 1º scalar correspondentes a  $10^4$  e assim sucessivamente. No 6º pulso P, "C" volta a  $C_0$  e B passa a  $B_1$ ; forma-se, então, o comando do espaço entre a contagem do 1º scalar e as do 2º. A operação segue da mesma forma e, à proporção que entra um pulso P, uma contagem dentro da ordem numérica é possível de ser registrada.

### CODIFICADOR BCD

O codificador BCD é constituído pelos transistores  $T_{44}$ ,  $T_{45}$ ,  $T_{46}$  e  $T_{47}$ , juntamente com os diodos de  $D_{254}$  a  $D_{309}$  e se destina a formar, dentro do código BCD, os algarismos em binário: 1 (0001), 2(0010), 4(0100) e 8(1000). Para isso,  $T_{44}$  e os diodos  $D_{254}$  a  $D_{267}$ , ligados como circuitos "ou", congregam as possibilidades de extração dos 1.  $T_{45}$  e os diodos de  $D_{268}$  a  $D_{281}$  as dos 2.  $T_{46}$  e os diodos de  $D_{282}$  a  $D_{295}$  as dos 4 e  $T_{47}$  e os diodos de  $D_{296}$  a  $D_{309}$  as dos 8.

Imaginemos, por exemplo, que o 2º contador, no fim do período de coleta de dados, contém 56 397 contagens. Em código BCD, esse número seria expresso sob a forma:

5	6	3	9	7
0101	-	0110	-	0011
0101	-	0110	-	0011

Em consequência, teríamos cortados os transistores dos "flip-flops" do 2º contador, que se ligam à Matriz do 2º scalar nos pontos abaixo, os quais, poderão atingir -5,5 V, dependendo dos estados de B e C.

1 e 4	de $10^5$
2 e 4	de $10^4$
1 e 2	de $10^3$
1 e 8	de $10^2$
1,2 e 4	de $10^1$

Até a chegada do 7º pulso P( $C = C_1$  e  $B = B_1$ ) a matriz não tem condições de permitir a extração desses dados. Com a chegada do 7º pulso e no intervalo entre ele e o 8º, a matriz permite fazê-lo através da colocação dos pontos A e C sob - 5,5 volts.

Em consequência  $D_{267}$  conduz, permitindo a saída de  $M_1$  em  $T_{44}$  e  $D_{295}$  também o faz implicando na saída  $M_4$  de  $T_{46}$ .

Da mesma forma, entre o 8º e o 9º pulsos  $P, C = C_2, B = B_1$  e os dados de  $10^4$  do 2º contador estarão presentes no codificador BCD e assim por diante, até que no intervalo entre o 11º e 12º pulsos  $P$  teremos extraído os valores binários correspondentes às unidades do 2º contador.

#### COMANDO DA PERFURADORA E CODIFICADOR PARA O COMPUTADOR IBM-1620

(Plaqueta K)

Esta unidade se destina a comandar a furação da fita, de acordo com o exigido para a sua entrada direta no Computador IBM-1620, acionando para isso 9 reles da Perfuradora Tally. Um dos reles se destina a comandar o deslisamento da fita, a fim de permitir o espaçamento entre cada registro, e os restantes a comandar os furos.

Tanto os furos como o deslisamento da fita se processam no tempo de  $4,5 \pm 0,5$  milisegundos, sendo fixado, respectivamente, por  $P$  e por  $P_1$ , quando presentes. Os circuitos lógicos que executam essas operações são os seguintes:

#### Furação dos dígitos binários:

$$1L = P \times M_1 \quad (1)$$

$$2L = P \times M_2 \quad (2)$$

$$3L = P \times M_4 \quad (4)$$

$$4L = P \times M_8 \quad (8)$$

#### Furação do guia (sproket):

O furo "sproket" é um pequeno furo guia, que ocorre sempre que  $P$  ou  $B_{zz}$  estão presentes.

$$10L = P + B_{zz}$$

#### Comando da Fita:

$$1LL = P_1 + B_{zz_1}$$

### Furação do zero:

Sempre que não existir contagens em uma das ordens numéricas das memórias do contador, deveremos registrar zero. Lógicamente tal fato implica em que, quando P está presente e não existe nem M<sub>1</sub>, ou nem M<sub>2</sub>, ou não M<sub>4</sub>, ou não M<sub>8</sub>, ou não C<sub>0</sub>, deverá ser feito um furo indicativo do zero.

Esta função é obtida através dos diodos de D<sub>68</sub> a D<sub>74</sub> e pelo transistor T<sub>38</sub>. A sua expressão lógica é:

$$6L = P \times (\bar{M}_1 + \bar{M}_2 + \bar{M}_4 + \bar{M}_8 + \bar{C}_0).$$

### Formação da Paridade:

O computador IBM-1620 exige, para seu funcionamento, o emprego da paridade ímpar. A paridade ímpar é caracterizada pelo fato de que sempre deveremos ter um número ímpar de furos em cada linha de registro da fita. Assim, por exemplo, o número 3 em binário corresponde a 0011, isto é, 2 furos em uma mesma linha da fita. Devido às exigências do Computador, sempre que for registrado esse valor, deveremos acrescentar mais um furo na linha, chamado furo de paridade.

Quando utilizamos o código BCD, necessitamos de 4 dígitos para formarmos os algarismos de 0 a 9, sobrando, em consequência, os números de 10 a 15, que também empregam 4 dígitos em sua formação. Estes últimos são chamados "indiferentes" ou "don't care", e são empregados para simplificação lógica dos circuitos.

Em consequência, a expressão lógica de paridade será:

$$\text{Paridade} = P_3 + P_5 + P_6 + P_9$$

Isto é, deveremos adicionar o furo de paridade sempre que ocorrer o registro de 3, ou 5, ou 6, ou 9.

Utilizando-se o diagrama de Veitch para indicação do 3,5,6,9 e completando-o com os termos indiferentes, a fim de simplificarmos o circuito lógico, obtemos:

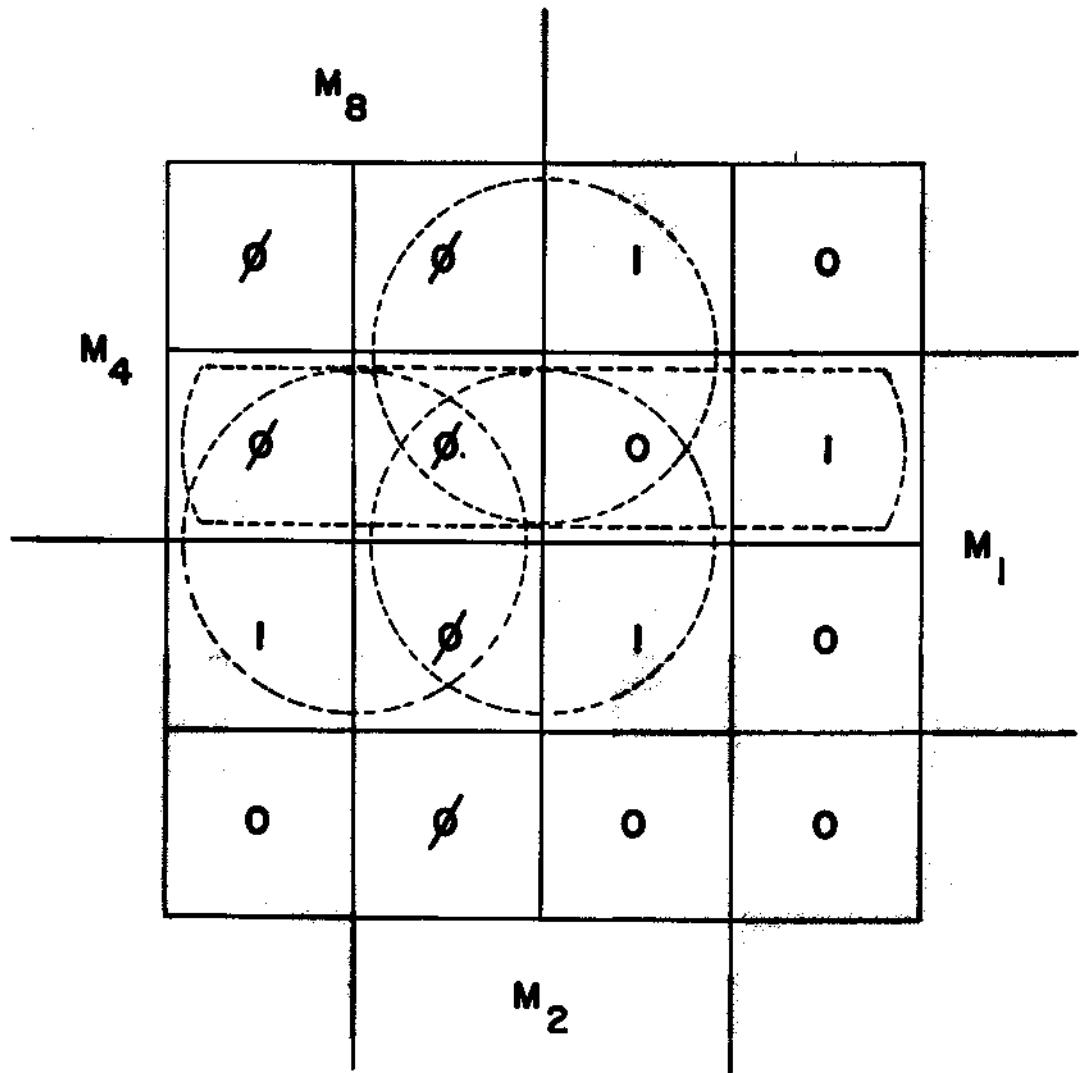


DIAGRAMA DE VEITCH

$$\text{Paridade} = M_8 \times M_1 + (M_1 \times M_2 + M_1 \times M_4 + M_2 \times M_4) (\overline{M_1 \times M_2 \times M_4}).$$

Como a paridade deve ser formada quando P estiver presente, teremos:

$$\text{Paridade} = P \times M_8 \times M_1 + (P \times M_1 \times M_2 + P \times M_1 \times M_4 + P \times M_2 \times M_4) (\overline{M_1 \times M_2 \times M_4}).$$

Assim, o circuito lógico, para o comando do furo de paridade, traduzido pela expressão acima, é realizado pelo transistor T<sub>41</sub> e os diodos de D<sub>78</sub> a D<sub>95</sub>.

Então:

$$S_L = \text{Paridade}.$$

### DÉCADAS CONTADORAS DAS COINCIDÊNCIAS (Plaquetas A, B, C e D).

O contador das coincidências integra o PG-1 e é constituído por um conjunto de 4 décadas iguais (divisoras por 10), que possuem a indicação dos estados de seus flip-flops, isto é, do número de pulsos oriundos do amplificador das coincidências, traduzidas em código BCD. Assim, o contador tem capacidade para assinalar até 9.999 contagens.

Constituem-no os transistores de  $T_{64}$  a  $T_{71}$ , sendo as saídas codificadas ligadas às matrizes de diodos. Para assinalar a contagem ao fim do tempo de coleta de dados, os transistores  $T_{72}$ ,  $T_{73}$ ,  $T_{74}$  e  $T_{75}$ , alimentam, através de seus emissores, as lâmpadas situadas no painel, que acendem quando os mesmos conduzem.

Os pulsos provindos do amplificador das coincidências são inicialmente jogados no "Schmitt Trigger", constituído por  $T_{89}$  e  $T_{90}$  (Plaleta I) para posterior introdução nas bases de  $T_{64}$  e  $T_{65}$ .

No início da operação de coleta de dados, ao se apertar o botão do reset B, as 4 décadas são colocadas no estado zero, bem como as demais décadas fornecedoras dos dados do contador principal e do secundário. Quando se inicia o período de registro, os dados contidos nas décadas são extraídos, através das matrizes de diodos e dos scalers B e C, e, ao fim do período de registro, o reset automático retorna os flip-flops dos contadores ao estado inicial.

### UNIVIBRADOR DO COMANDO DO RESET (Plaleta I)

A operação do reset dos contadores dos scalers B e C e demais funções já descritas anteriormente se processam através do univibrador do comando do reset, sendo constituído por  $T_{86}$  e  $T_{87}$ , tendo como elemento de saída o seguidor de emissor  $T_{88}$ .

O reset manual é comandado pelo aperto do botão de reset de B, que joga uma tensão positiva na base de  $T_{87}$ , desencadeando o estado transitório do univibrador. Quando este termina,  $T_{87}$  passa de -5,5 volts (corte) à saturação (nível de terra). A frente de onda do pulso positivo assim formado é então empregado para o desempenho de suas diferentes funções, através do emissor de  $T_{88}$ .

Quando se conclui a operação de registro o scaler volta às condições iniciais, desencadeando a operação do reset automático, idêntica a do manual.

### GERADOR BUZZ (Plaqueta I)


O gerador Buzz executa através de uma chave manual, o comando dos furos guias da fita (sproket).

Sua finalidade é a de proporcionar, antes do início do registro, furos que facilitam a colocação posterior da fita da Perfuradora Tally no carretel de entrada dos dados do Computador IBM-1620. Além disso, quando termina a experiência, os últimos dados registrados ficam contidos na caixa dos perfuradores da Tally. Então, para expulsá-los, aperta-se o interruptor do Buzz e, com a formação dos furos guias, os registros saem da caixa.

O Buzz é constituído pelos transistores  $T_{91}$ ,  $T_{92}$ ,  $T_{93}$ ,  $T_{94}$ ,  $T_{95}$  e  $T_{96}$ .  $T_{91}$  e  $T_{92}$  formam um multivibrador livre, com a frequência de 50 c/s, tendo o pulso negativo colhido no coletor de  $T_{92}$  a duração de 5 milisegundos. Normalmente, o multivibrador está bloqueado pela ação do diodo  $D_{321}$ , que coloca o coletor de  $T_{92}$  em terra. Da mesma forma, o diodo  $D_{322}$  impede o funcionamento anormal do univibrador contituído por  $T_{94}$  e  $T_{95}$ .


Ao se apertar o botão de comando do Buzz, os pulsos negativos do univibrator vão ter ao emissor de  $T_{96}$ , formando  $B_{zz1}$ , que é o pulso de comando da fita da perfuradora e que possui as mesmas características de  $P_1$ .

O final de cada pulso negativo do multivibrador se traduz pelo retorno ao nível de terra, isto é, uma frente de onda positiva. Este retorno dispara o univibrador  $T_{94} - T_{95}$ , que opera com pulsos de frequência e duração iguais aos do multivibrador, porém defasado de meio período. Esses pulsos formam  $B_{zz}$  e são tirados através do emissor de  $T_{96}$ , para comando dos furos guia da fita, tal como  $P$ .

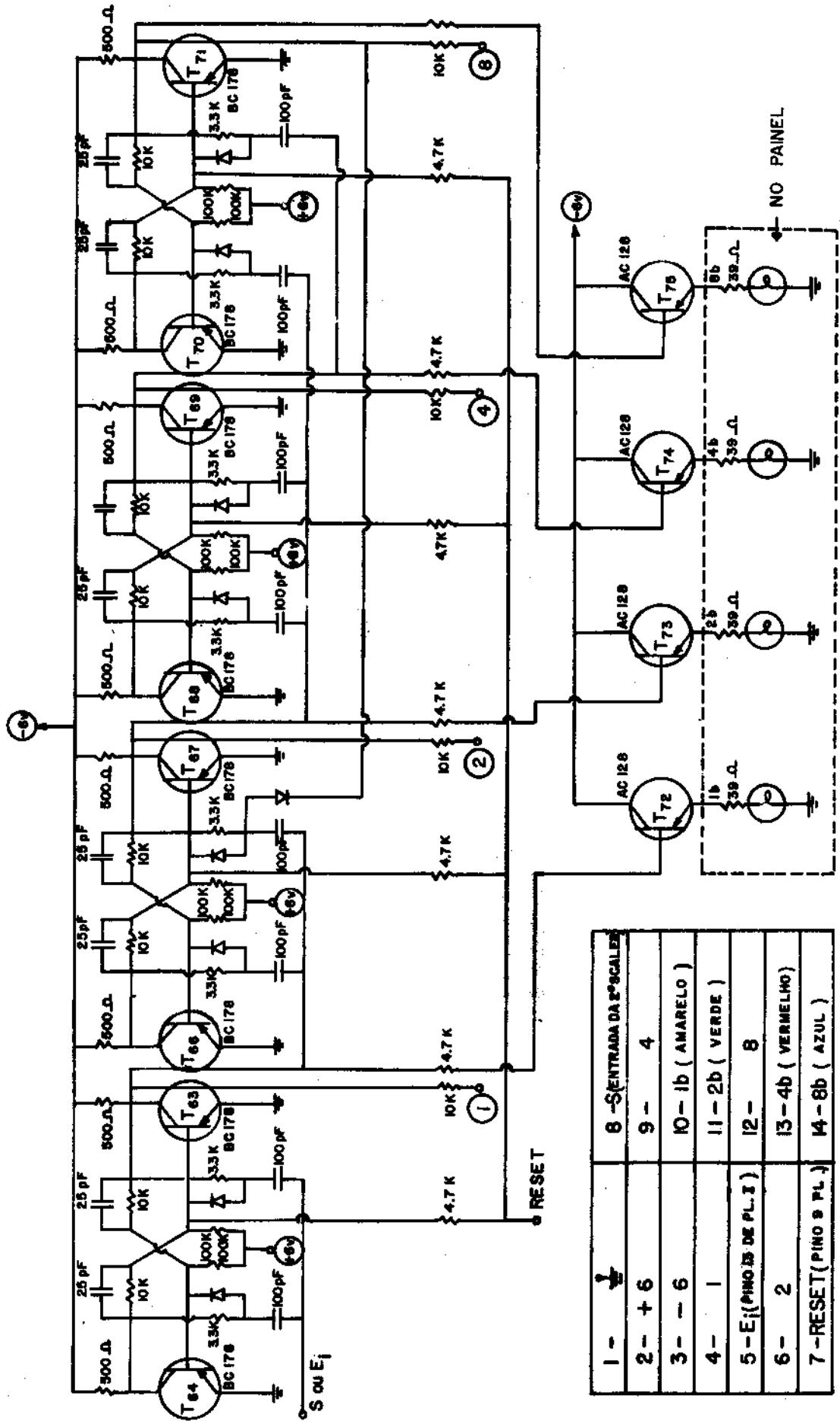



PLAQUETA  
A,B,C,D

DÉCADAS ( 4 IGUAIS )

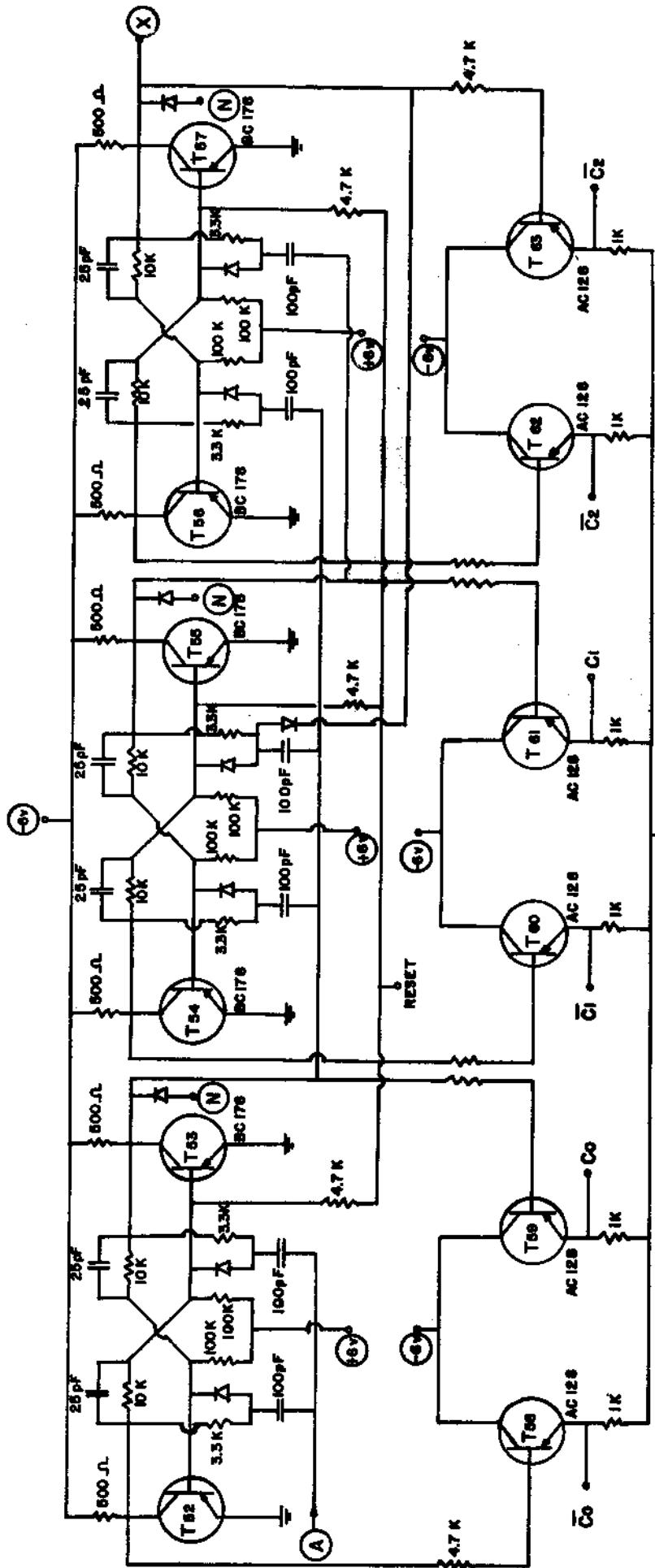


1 -	$\frac{1}{2}$	8 - $C_0$
2 - +6	9 - $C_1$	
3 - -6	10 - $C_2$	
4 - N	11 - $C_3$	
5 - P	12 - $C_4$	
6 - RESET	13 - $C_5$	
7 - X		

SOQUETE DE 13 PINOS

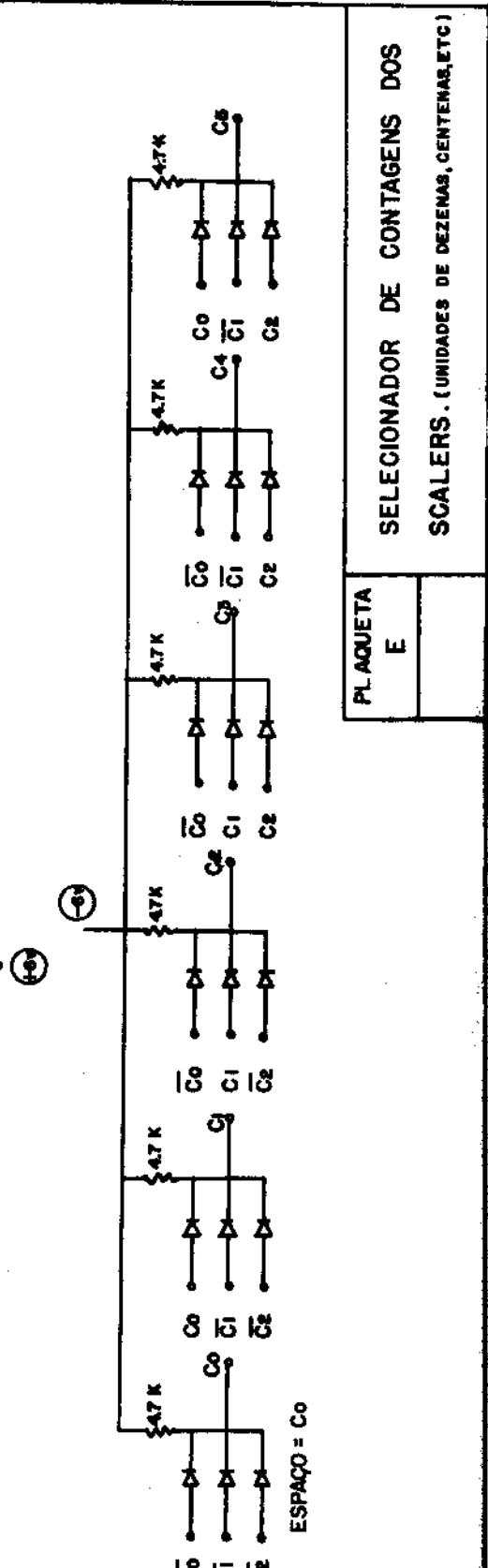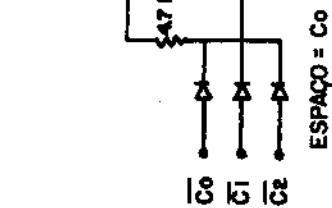


PLACETTA  
E

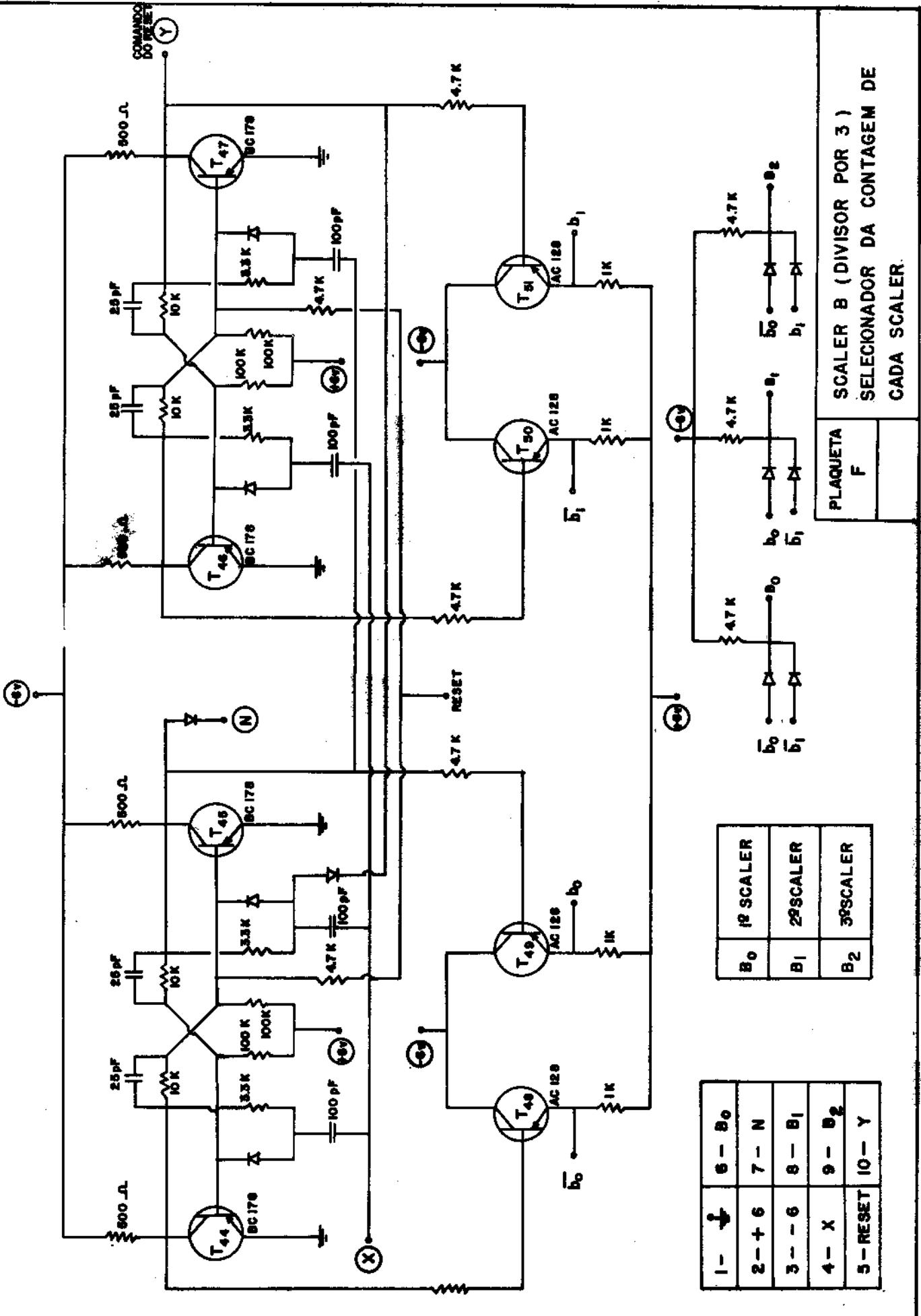SELEÇÃOANDOR DE CONTAGENS DOS  
SCALERS. (UNIDADES DE DEZENAS, CENTENAS, ETC)




### UNIVIBRADOR DE RETARDO DO REGISTRO

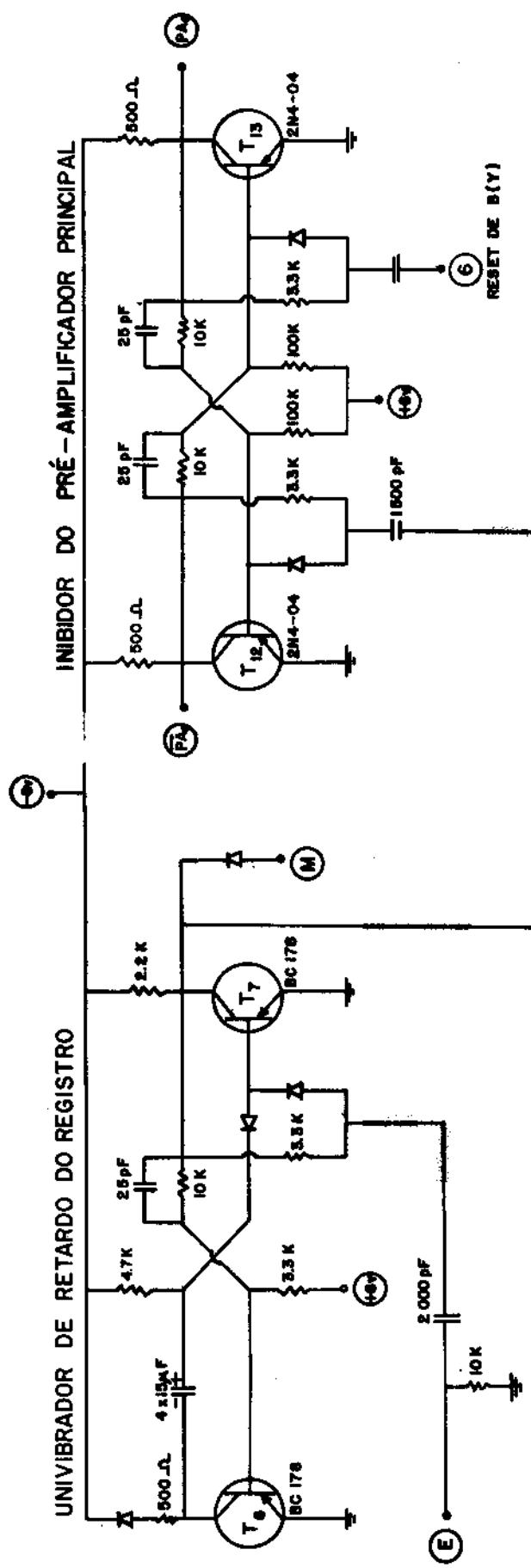

### INIBIDOR DO PRÉ-AMPLIFICADOR PRINCIPAL
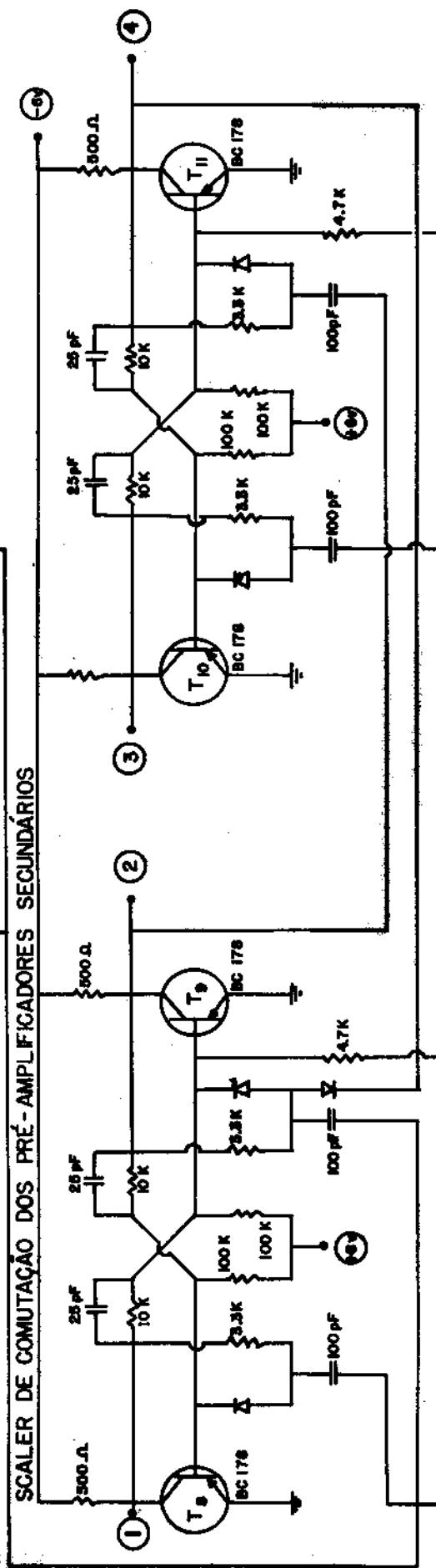
### SCALER DE COMUTAÇÃO DOS PRÉ-AMPLIFICADORES SECUNDÁRIOS



### LIGAÇÃO DOS PINOS

1 -	4 - E	7 - -	10 - 1
2 - + 6	5 - -	8 - PAo	11 - 2
3 - - 6	6 - 6	9 - PAo	12 - 3



RESET NO PAINEL

PLAQUETA	RETARDO DO REGISTRO
G	INIBIDOR DO PRÉ-PRINCIPAL

COMUTAÇÃO DOS PRÉ-SECUNDÁRIOS
-------------------------------


**COMANDO DO MOTOR DA TALLY**

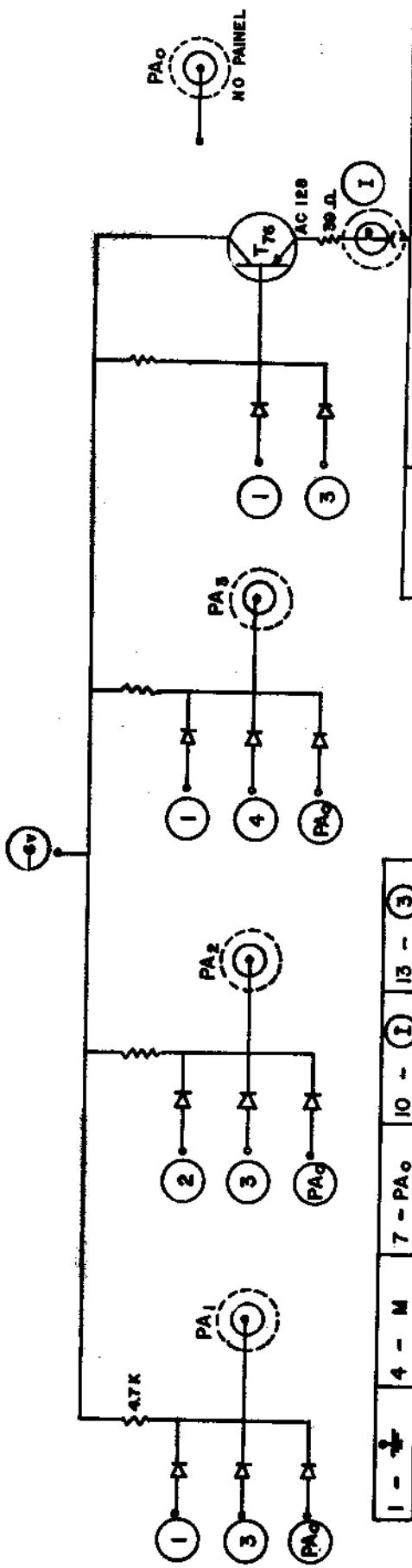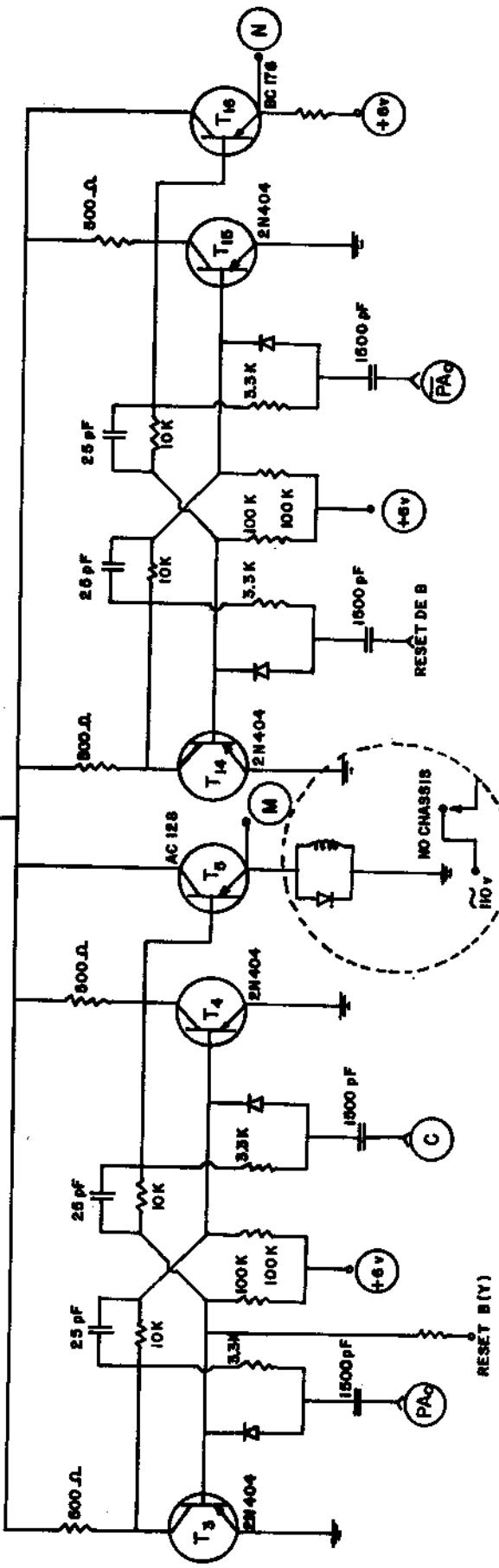**COMANDO PARA O REGISTRO DOS CONTADORES**



1 -	4 -	M	7 - PA <sub>0</sub>	10 -	1 -	13 -	3 -
2 -	+ 6	5 - RESET 200	8 - N	11 -	1 -	14 -	4 -
3 -	- 6	6 -	C	9 - PA <sub>0</sub>	12 -	2 -	

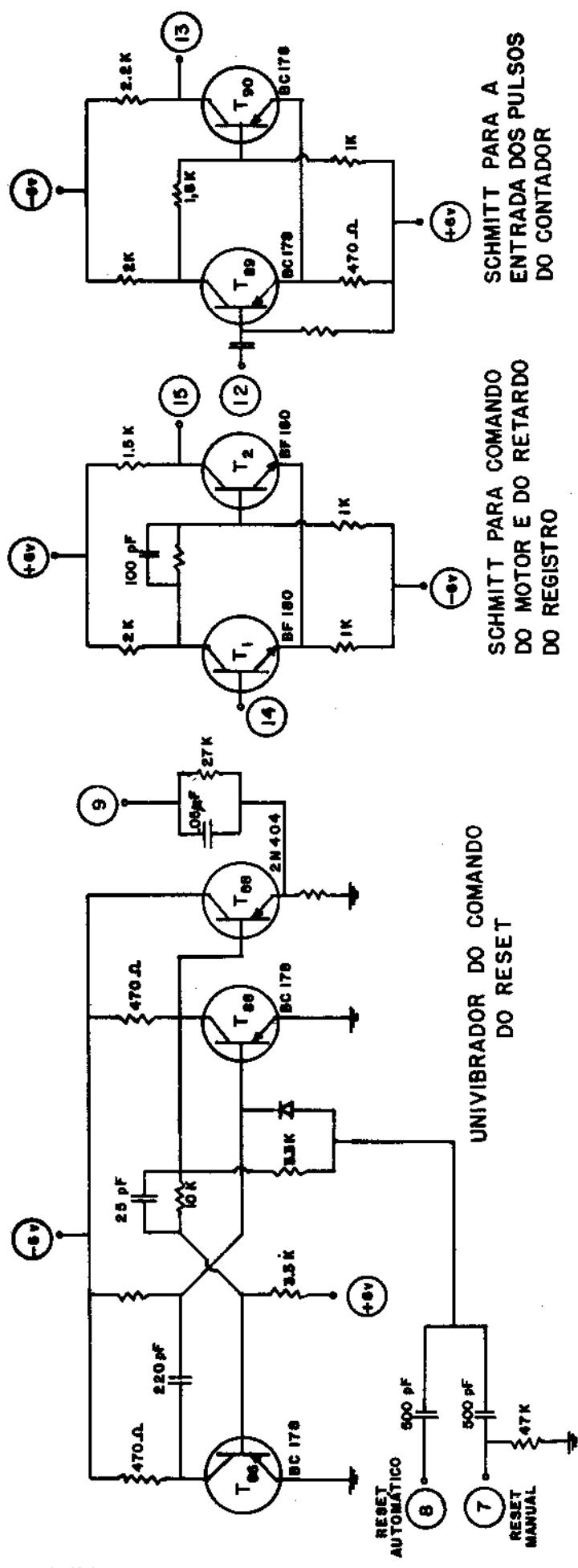**COMANDO DO MOTOR**  
**COMANDO DE REGISTRO**



SCHMITT PARA A  
ENTRADA DOS PULSOS  
DO CONTADOR

SCHMITT PARA COMANDO  
DO MOTOR E DO RETARDO  
DO REGISTRO

UNIVIBRADOR DO COMANDO  
DO RESET

RESET AUTOMÁTICO  
RESET MANUAL

PLAQUETA  
1


-RESET  
COMANDOS PARA:-MOTOR E REGISTRO  
-CONTADOR


1 -	4 -	7 -	10 -	-	13 -	15 E	16 -	-
2 - + 6	5 -	8 -	11 -	-	14 -	14		
3 - - 6	6 -	9 -	12 -	12	15 -	15		

GERADOR DO BUZZ

PLAQUETA  
I


NO PAINEL

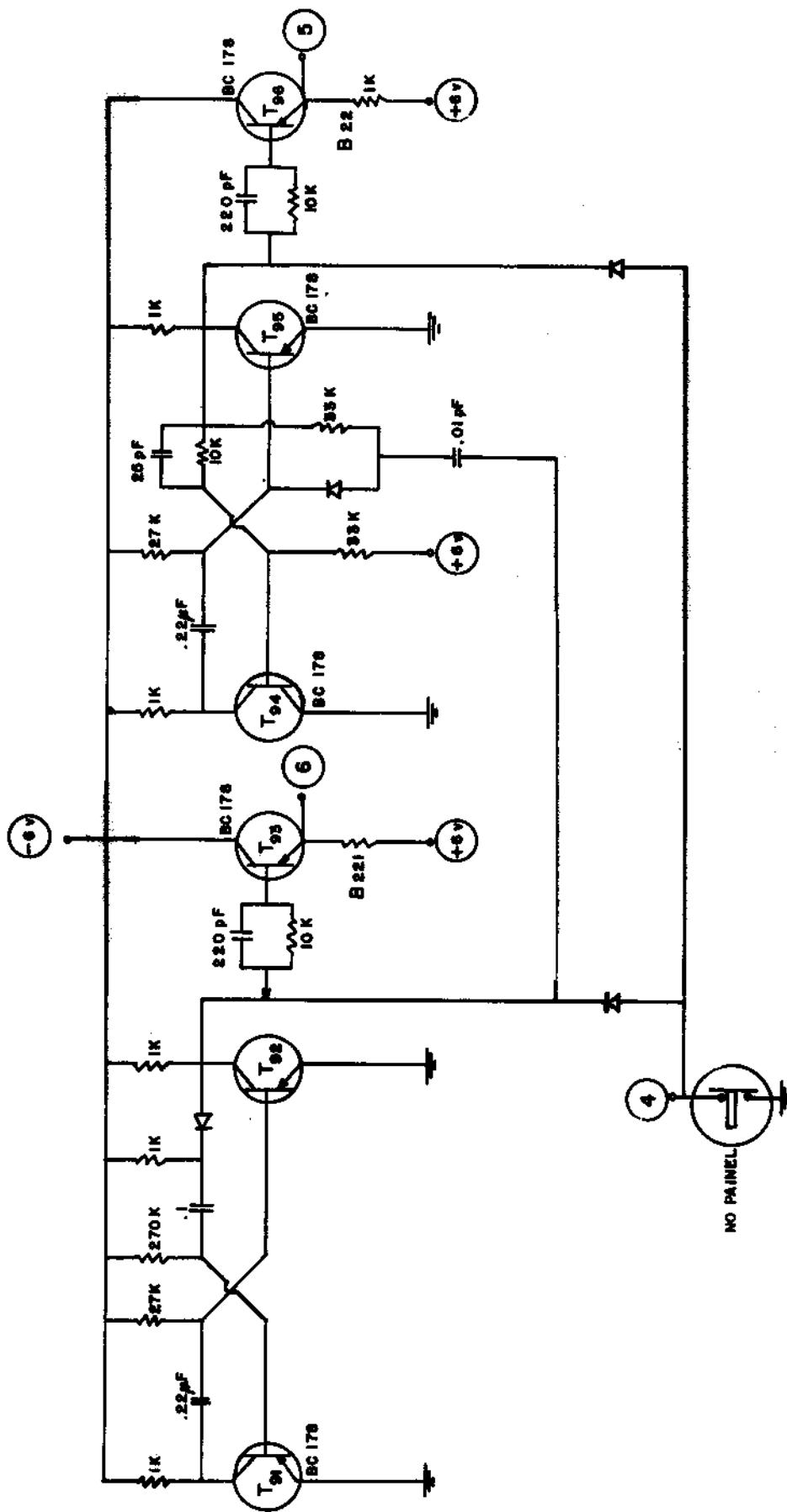

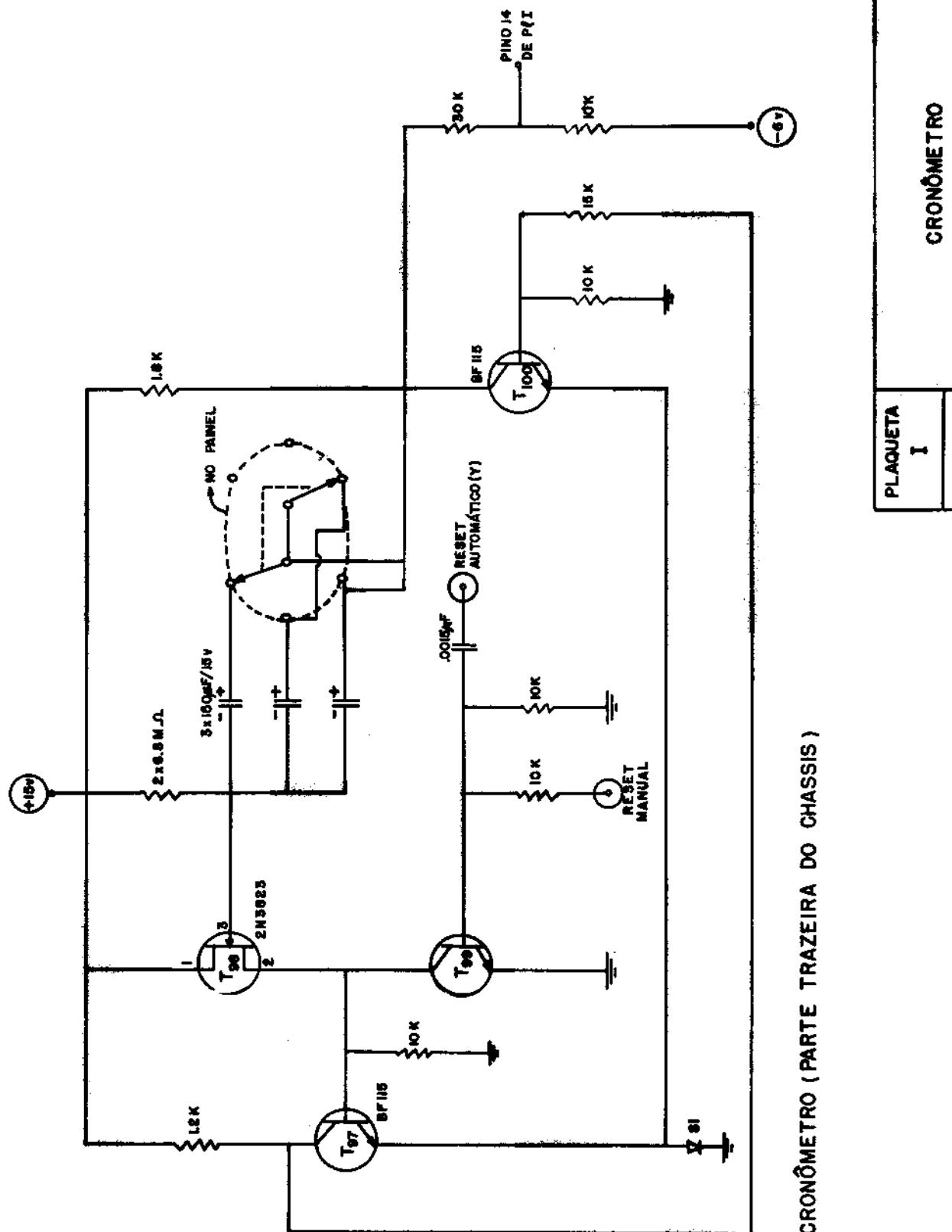


## **CRONÔMETRO (PARTE TRAZEIRA DO CHASSIS)**
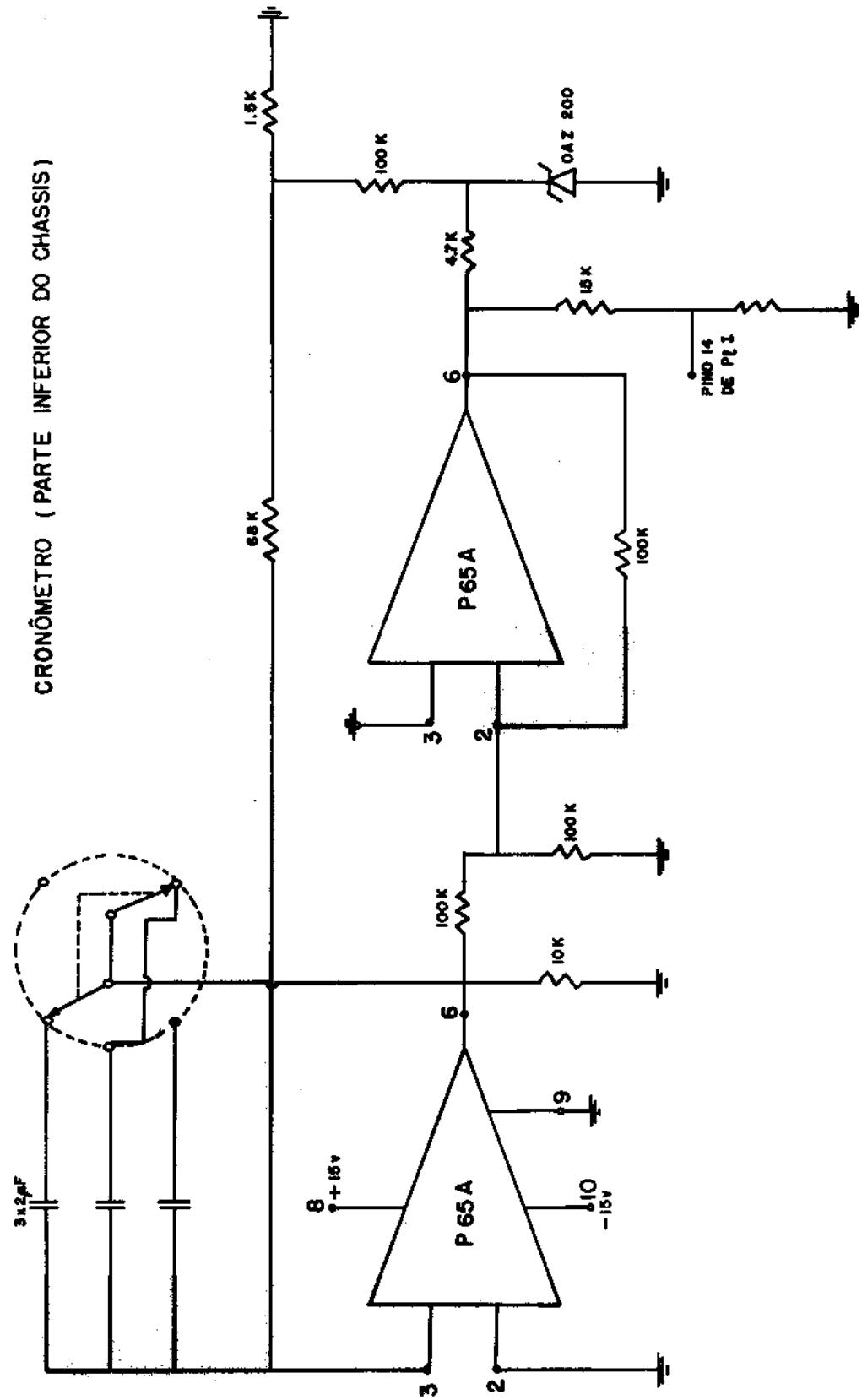
## **CRONÔMETRO ( PARTE INFERIOR DO CHASSIS )**





CRONÔMETRO

PLAQUETA I

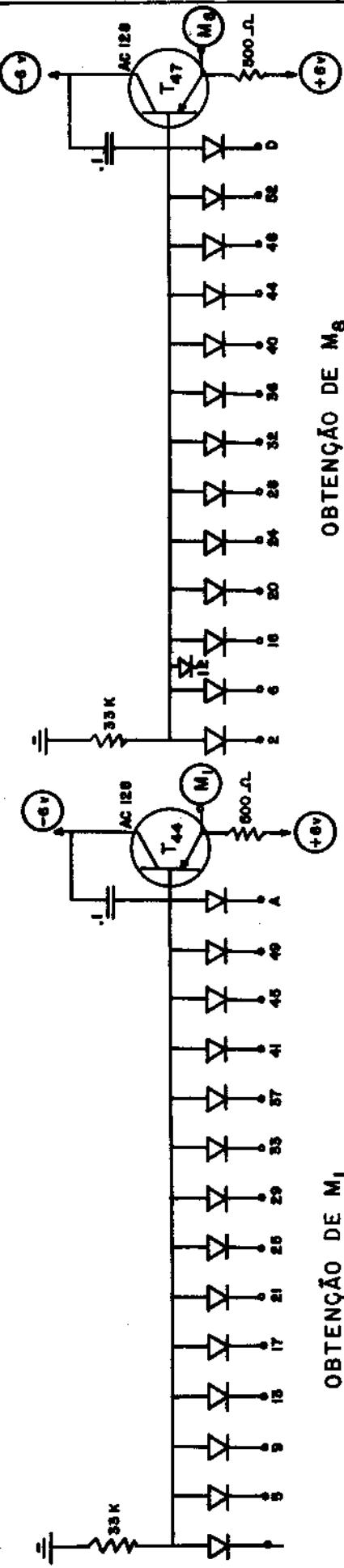


1 — $\frac{1}{2}$	1 — $B_0$	7 — $C_4$
2 — $+6v$	2 — $B_1$	8 — $C_5$
3 — $-6v$	3 — $B_2$	A — A
4 — $M_8$	4 — C	B — B
5 — $M_4$	5 — $C_2$	C — C
6 — $M_2$	6 — $C_3$	D — D
7 — $M_1$		



SOQUETE DE 12 PINOS (LATERAL)

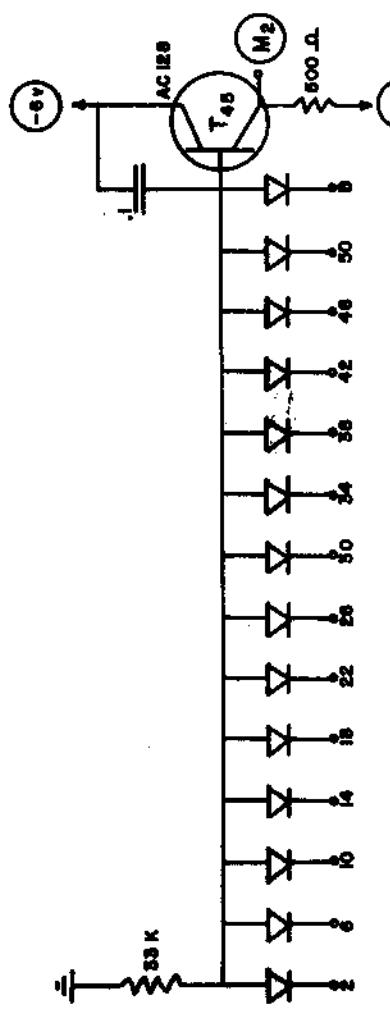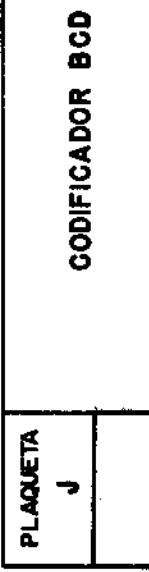


OBTENÇÃO DE  $M_2$

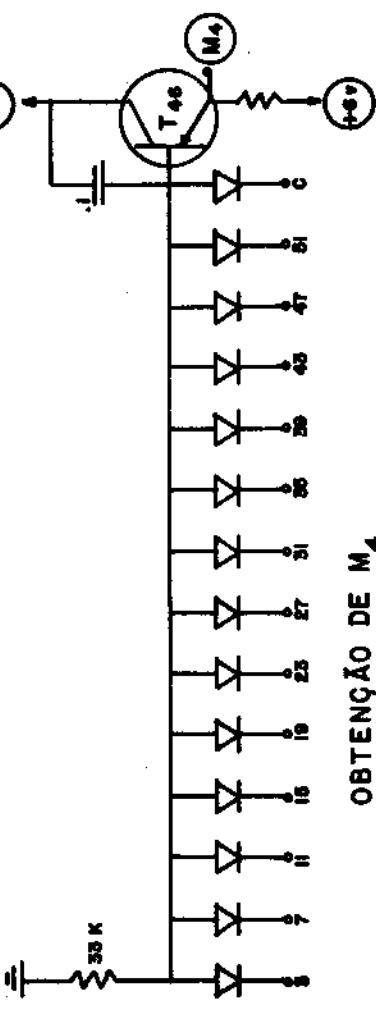


OBTENÇÃO DE  $M_4$

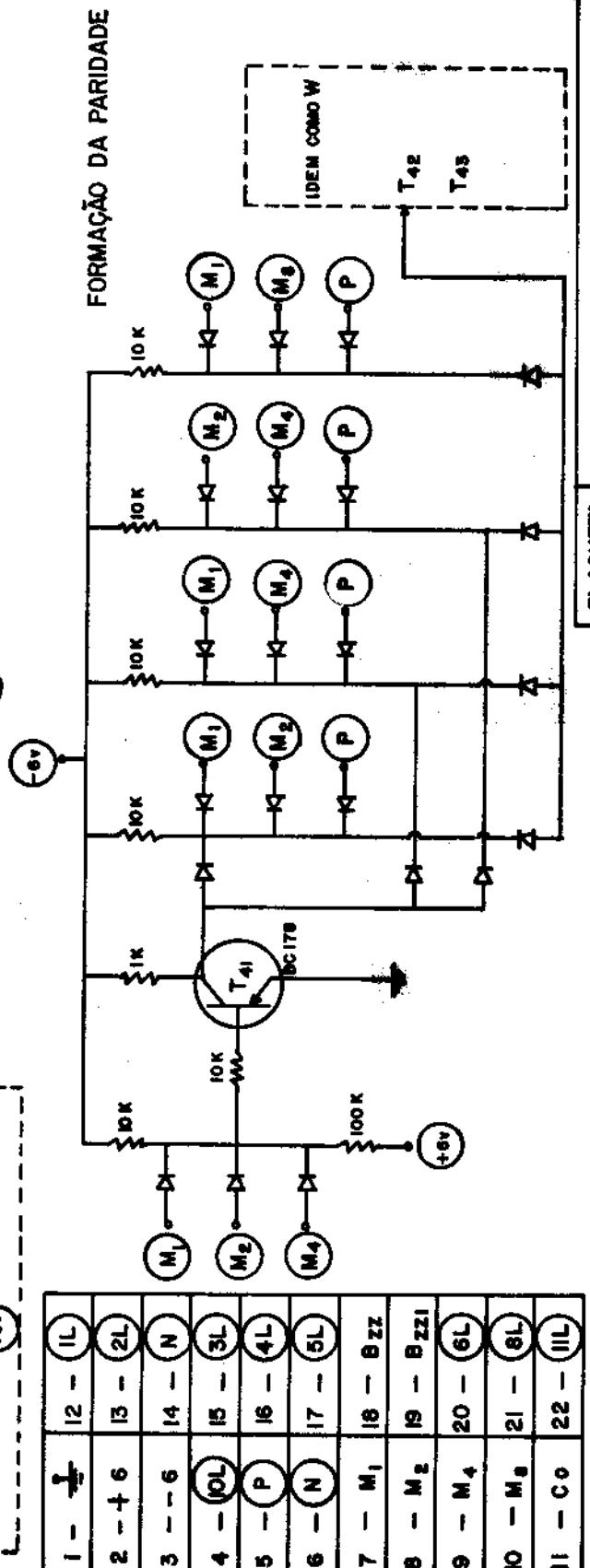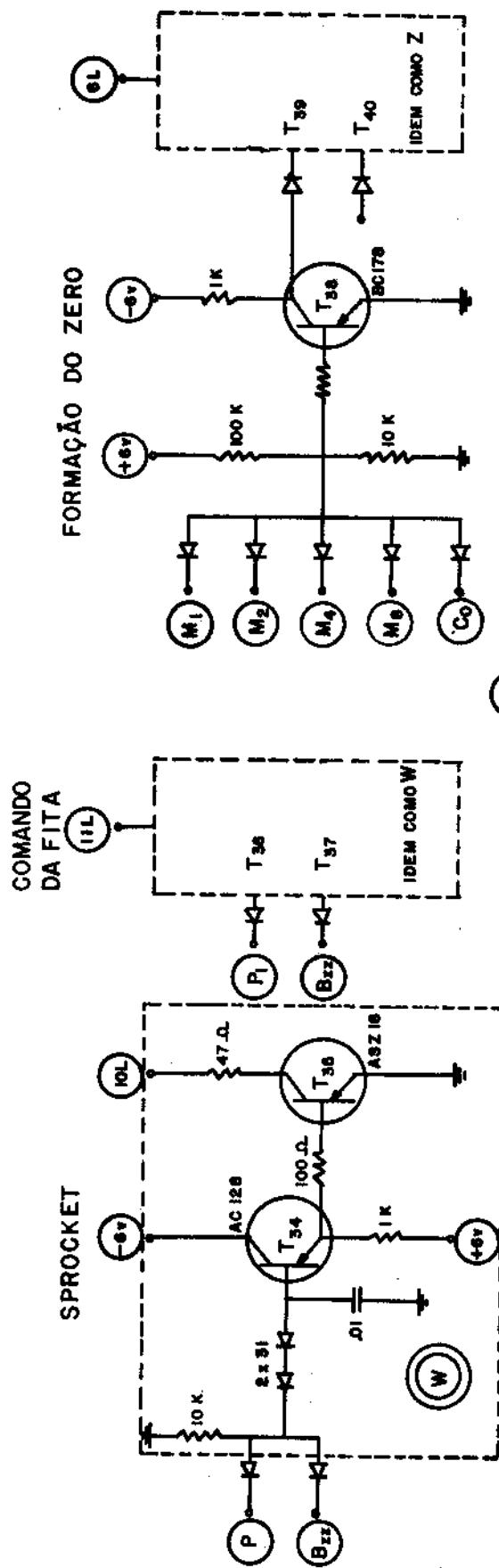


PLAQUETA

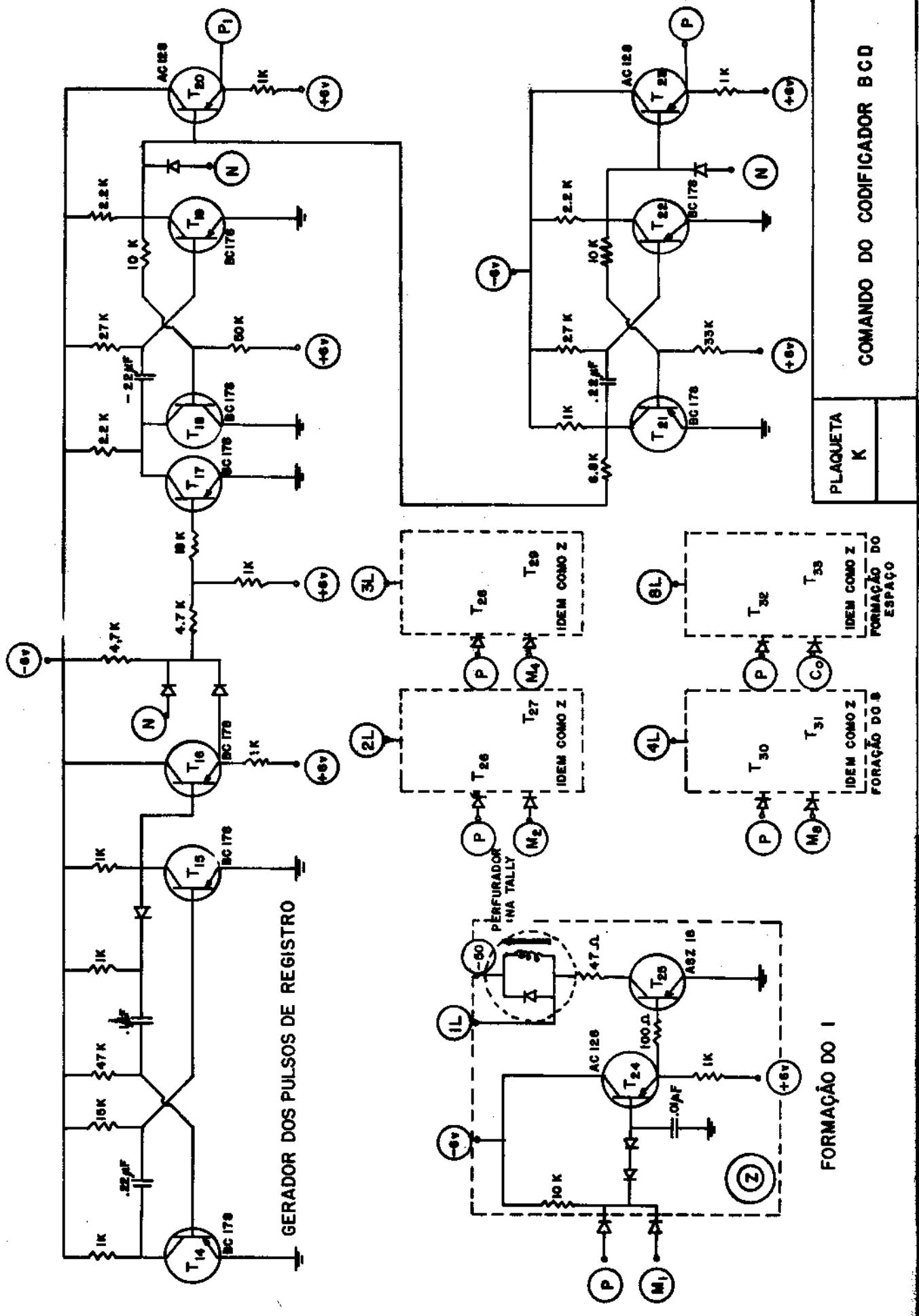

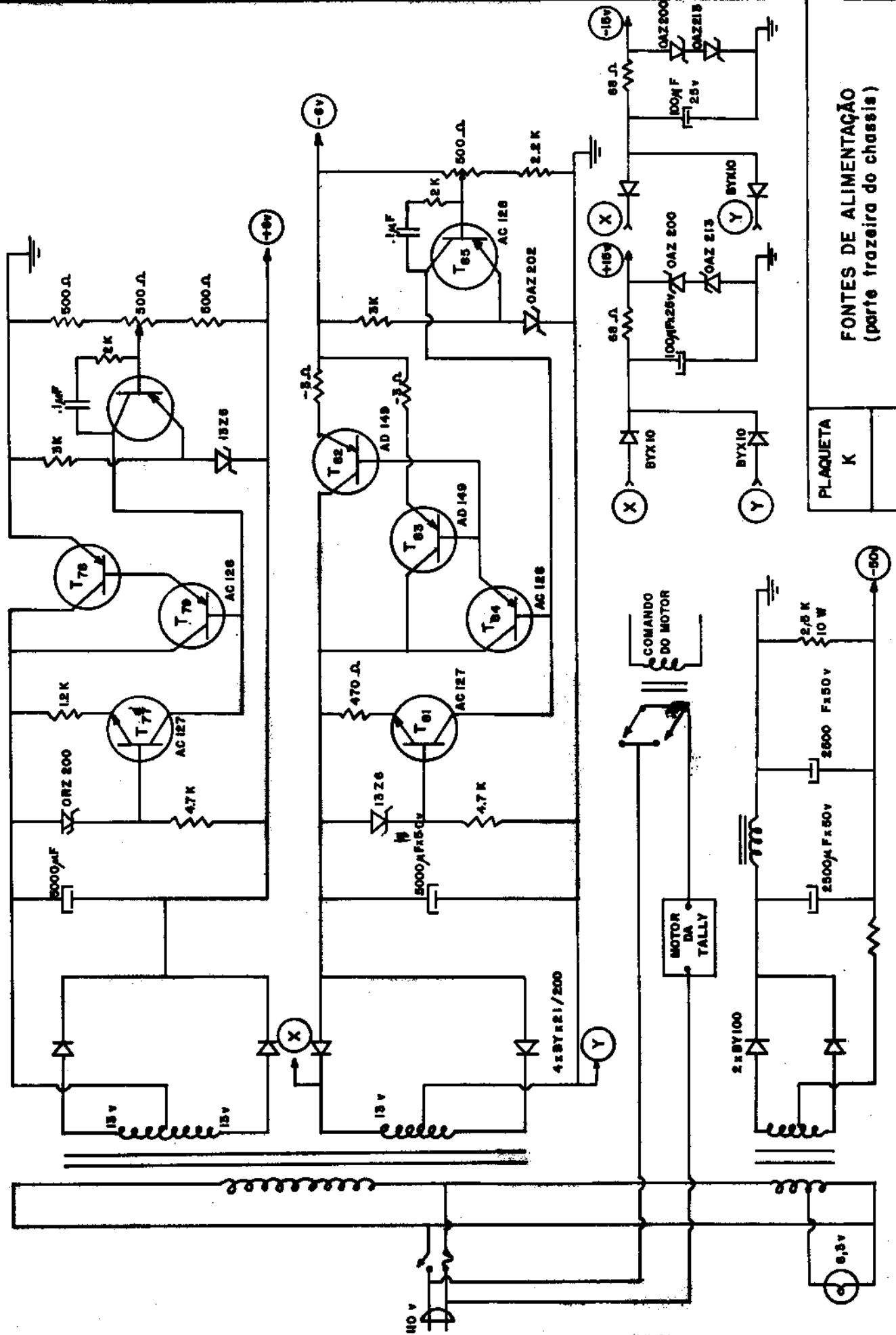

# DIAGRAMA DE BLOCO DO PROGRAMADOR PA- RA MEDIDAS DE CORRE- ÇÃO ANGULAR.

MODÈLE PG-I — C.B.P.F.

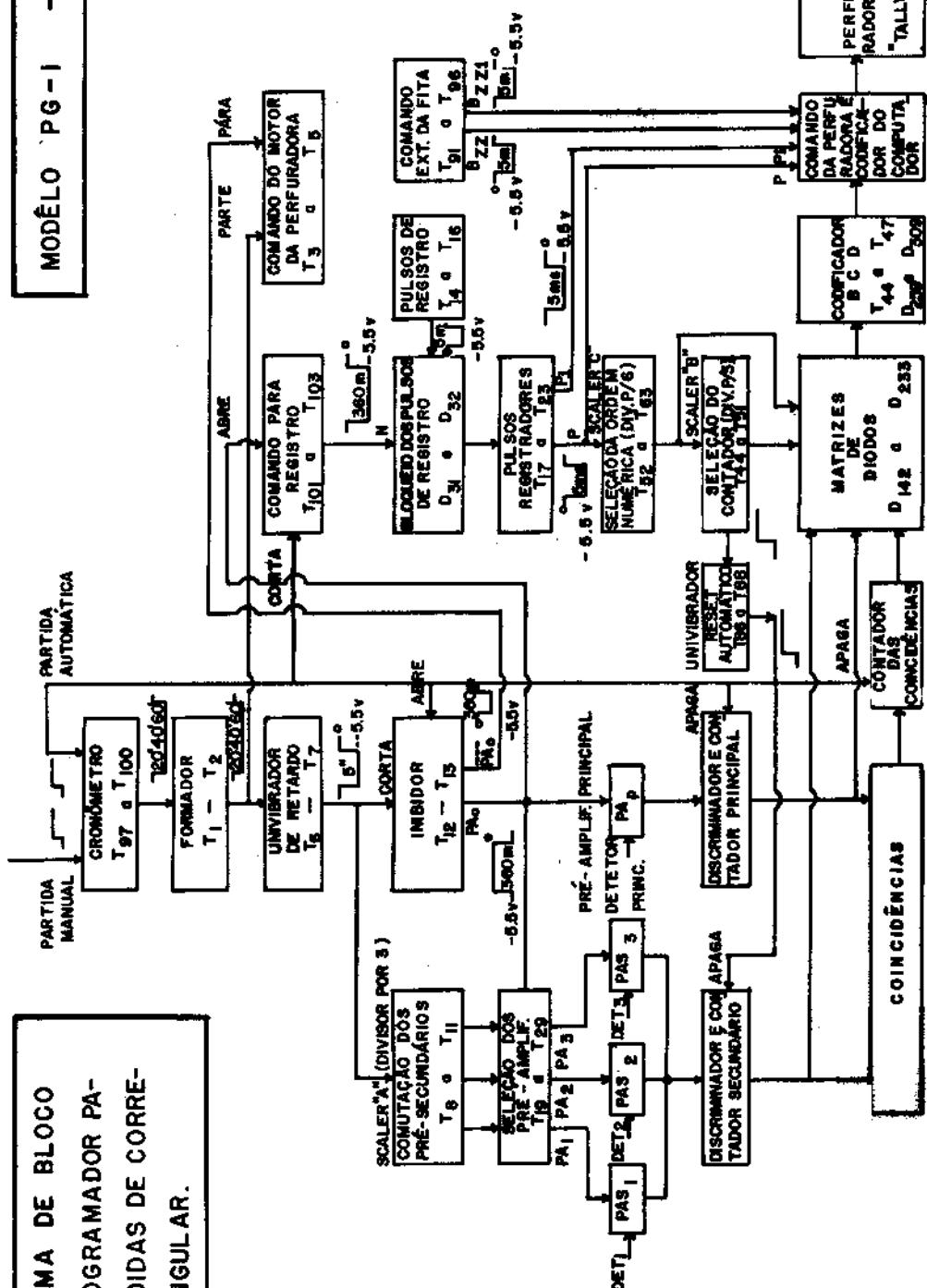

**DIAGRAMA DE BLOCO  
DO PROGRAMADOR**

**MEMÓRIAS DE DIODO**

**2<sup>o</sup> SCALER**

**1<sup>o</sup> SCALER**

